



Institut Supérieur Industriel de Bruxelles
Haute école Paul-Henri Spaak
Ingénieur industrielle en informatique

Rue Royale, 150. 1000 Bruxelles
02/217.46.09 – isib@isib.be

Laboratoire d'électronique appliquée

Rapport

Finalité : *Ingénieur industrielle en informatique*

Mme. Degeest

Maeck Jeremy & Gramaglia Alexis
2016-2017

Chapitre 1

Objectif & description

L'objectif de ce projet était de réaliser un circuit électronique du début à la fin. Nous avons commencé par choisir un sujet et avons opté pour un détecteur de sonnerie réveil. Ce circuit électronique allait donc être capable de détecter une sonnerie et faire clignoter une LED au même rythme. Nous avons ensuite du concevoir le schéma du circuit grâce au logiciel Eagle, le tester sur breadboard pour enfin pouvoir le réaliser sur une carte imprimée.

1.1 Sujet initial

Le sujet initial consistait donc à détecter la sonnerie d'un réveil. Le schéma du circuit que nous avons récupéré utilisait donc un réveil. Voici le schéma :

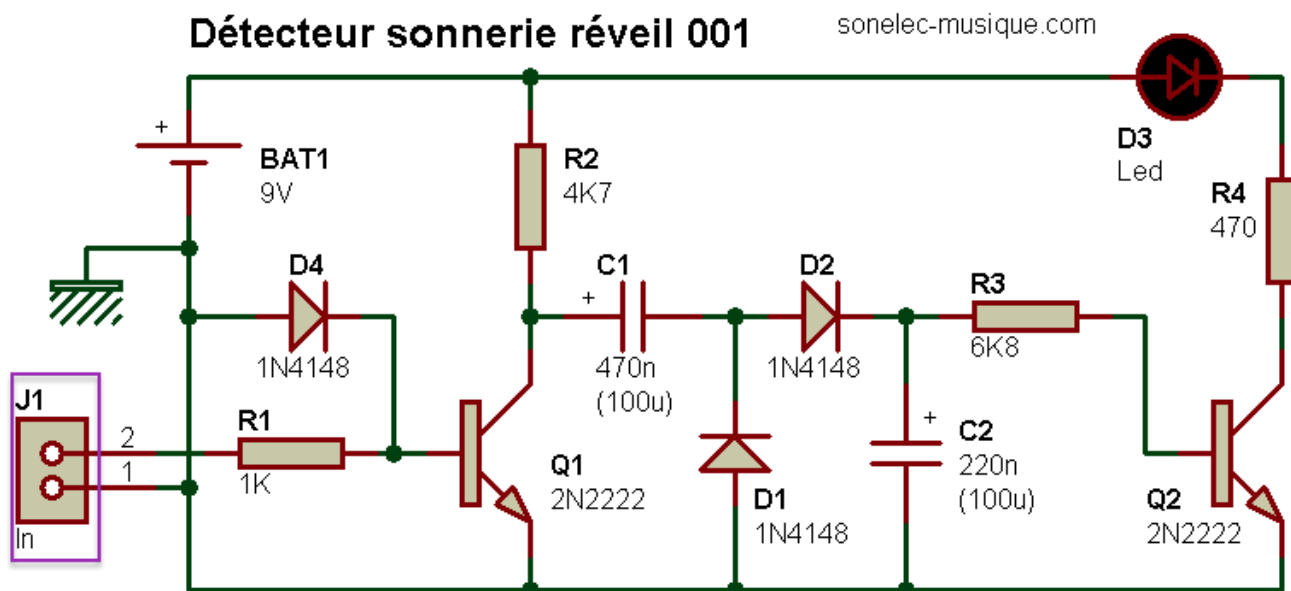


FIGURE 1.1 – Schéma initial

Nous pouvons observer que ce circuit est relié au transducteur (élément encadré) du réveil. Cet élément permet de transformer en ondes sonores les impulsions électriques venant du réveil. Le principe initial était donc d'aller récupérer ces impulsions électriques sur le transducteur afin de pouvoir allumer la LED. N'ayant pas de réveil en notre possession nous avons décidé d'opter pour une solution alternative dans laquelle nous n'avions pas besoin du transducteur. L'idée était de remplacer le réveil par un buzzer.

Chapitre 2

Test du circuit sur breadboard

Lorsque notre choix fut confirmé, nous avons du tester le circuit choisi sur une breadboard afin de valider le bon fonctionnement de celui-ci.

Nous avons donc commencé par nous procurer les différents composants dont on avait besoin. Ensuite nous avons reproduit le schéma initial sur la breadboard.

Lorsque que cette étape fut terminée, nous avons testé le circuit. Malheureusement un problème c'est présenté. En effet, l'idée que nous avions de remplacer le transducteur par un simple buzzer n'était pas aboutie parfaitement.

Nous avons donc cherché la provenance du problème et après réflexion nous en sommes venus à la conclusion suivante. Afin que le buzzer puisse remplacer correctement le transducteur du réveil, celui-ci devait se voir fournir une alimentation supplémentaire à celle fournie au circuit électrique. Pour que le buzzer ne soit pas activé en permanence, nous avons également ajouté un interrupteur entre l'alimentation et le buzzer. Voici le circuit final réalisé sur la breadboard :

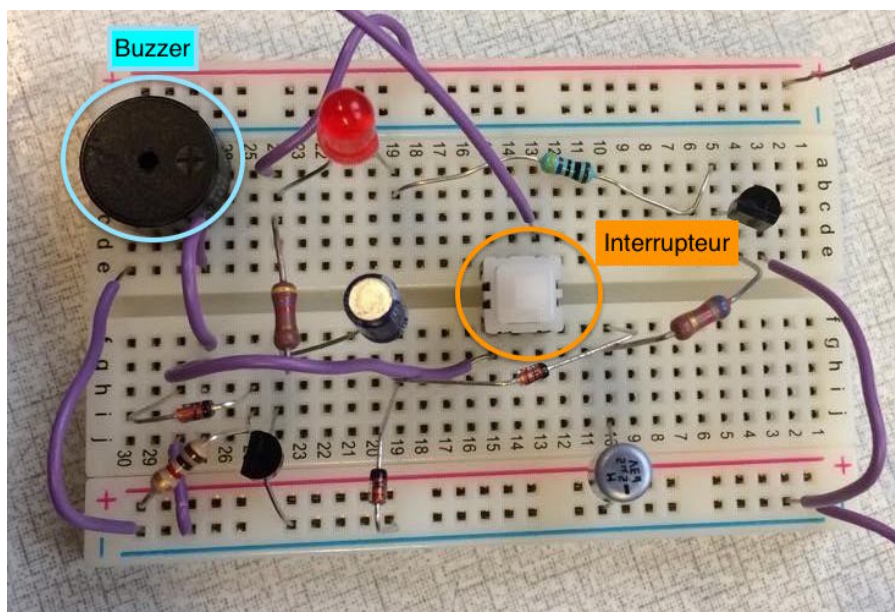


FIGURE 2.1 – Circuit sur breadboard

Chapitre 3

Conception du schéma

Afin de concevoir le schéma électronique de notre circuit nous avons utilisé le logiciel Eagle. Nous avons donc commencé par prendre en main ce logiciel et ensuite créé le schéma.

Etant donné que Eagle nous produira le schéma qui sera imprimé sur la carte, il était donc important de choisir les bons composants. Ce n'était pas à la caractéristique intrinsèque des composants qu'il fallait faire attention mais bien à la dimension de ceux-ci. Nous avons donc créé le schéma de notre circuit électrique en prenant en compte les dimensions de chaque composants. Voici le schéma que nous avons réalisé :

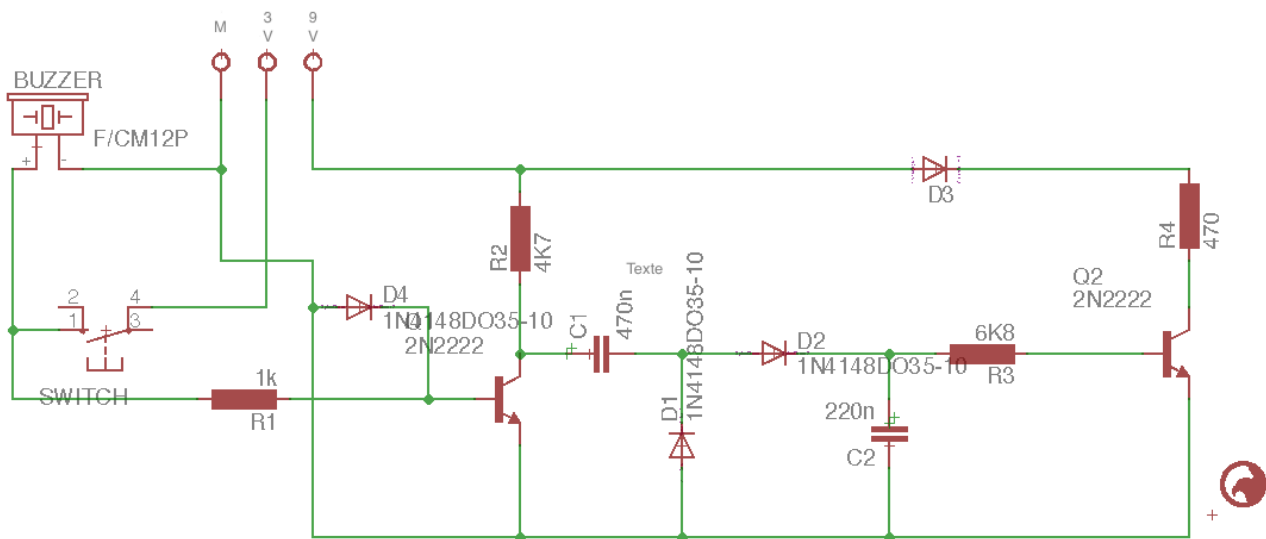


FIGURE 3.1 – Schéma avec buzzer

Comme indiqué sur la figure 3.1, pour réaliser ce circuit il nous a fallut :

- une capacité de $470nF \Rightarrow C1$
- une capacité de $220nF \Rightarrow C2$
- 3 diode 1N4148 $\Rightarrow D1, D2$ et $D4$
- une résistance de $1k\Omega \Rightarrow R1$
- une résistance de $4,7K\Omega \Rightarrow R2$
- une résistance de $6,8K\Omega \Rightarrow R3$
- une résistance de $470\Omega \Rightarrow R4$
- 2 transistor 2N2222 $\Rightarrow Q1$ et $Q2$

- un led \Rightarrow D3
- une interrupteur \Rightarrow SWITCH
- un buzzer \Rightarrow BUZZER

Chapitre 4

Fonctionnement du circuit

4.1 Rôle de la diode D1

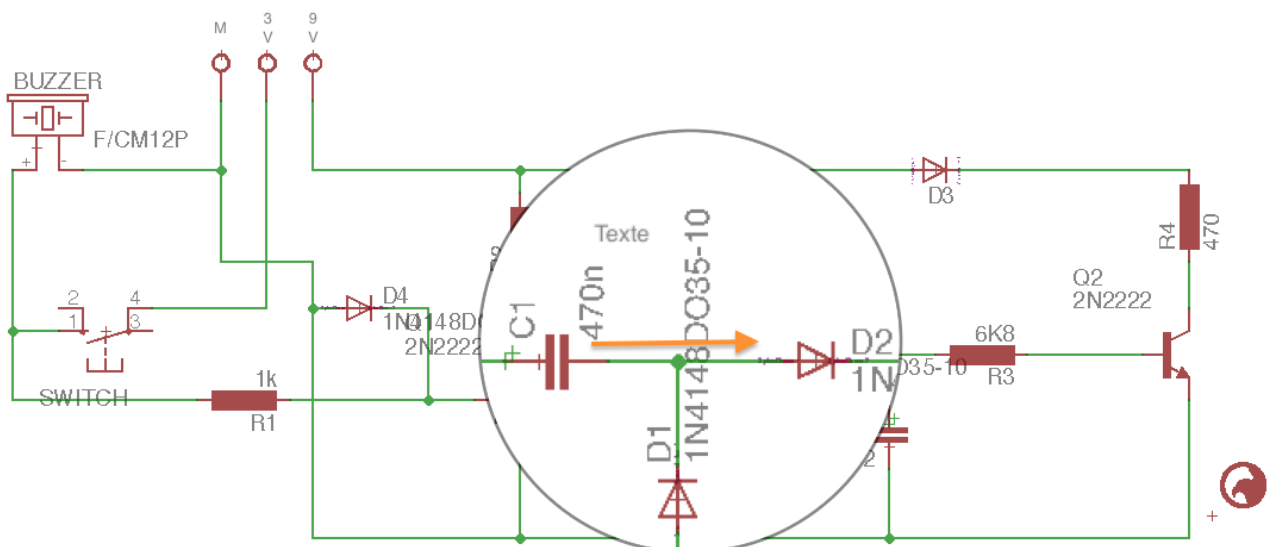


FIGURE 4.1 – Rôle de la diode D1

Le rôle de la diode D1 est de forcé le courant à passer de la capacité C1 à la diode D2 comme l'indique la flèche orange

4.2 Rôle de la diode D2

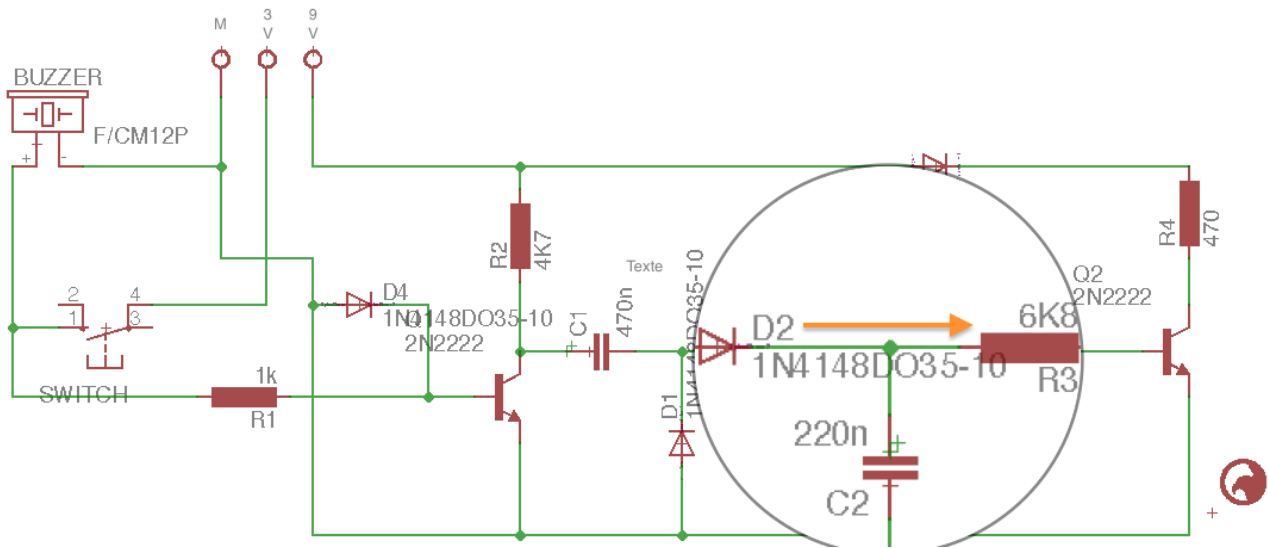


FIGURE 4.2 – Rôle de la diode D2

Le rôle de la diode D2 est forcé le courant à passer dans la résistance R3 comme l'indique la flèche orange.

4.3 La diode D3

La diode D3 ne sera allumé qu'au moment où le transistor Q2 passera de l'état bloqué à passant. Ce qui va permettre d'avoir un circuit fermé.

4.4 La diode D4

La diode D4 permet de maintenir une tension positive pour ne pas endommager le transistor Q1.

4.5 La condensateur C1

Le condensateur C1, se charge lorsque l'interrupteur est fermé. Si celui-ci est ouvert alors et le transistor devant passer ce qui implique le condensateur se décharge.

4.6 Les résistances R2 et R4

Le transistor ne laisse passer le courant que dans un seul sens : il va donc falloir le polariser pour pouvoir y faire passer du courant. C'est le rôle des résistances R2 et R4. Elles polarisent respectivement les transistors Q1 et Q2.

La résistance R2 sert à polariser le transistor Q1 et la R4 le transistor Q2.

Chapitre 5

Résultat

5.1 Circuit eagle

Voici le circuit que sera imprimé sur la carte. Sur laquelle, il nous reste à souder les composants et tester le circuit.

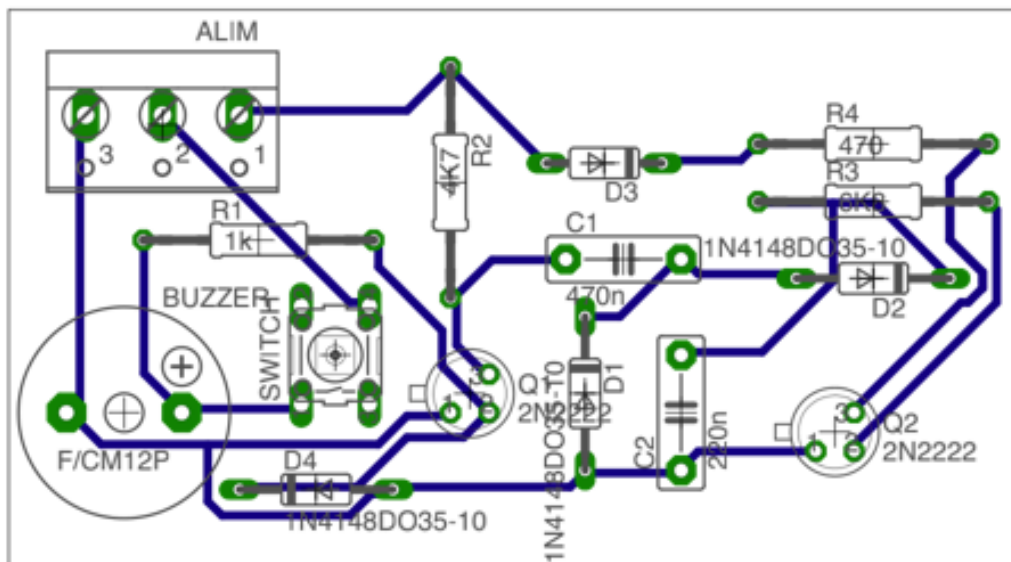


FIGURE 5.1 – Schéma qui sera imprimé sur la carte

5.2 Circuit soudé

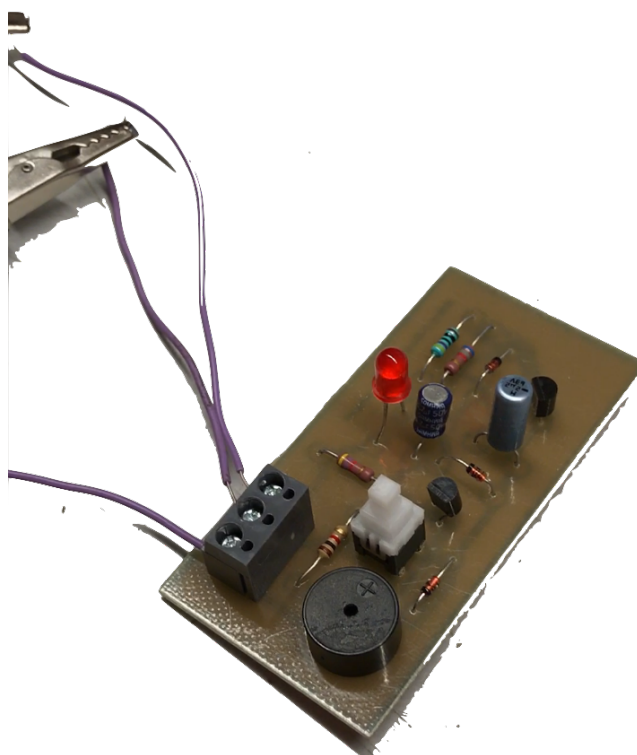


FIGURE 5.2 – Circuit vu de la face avant avec les composants soudés

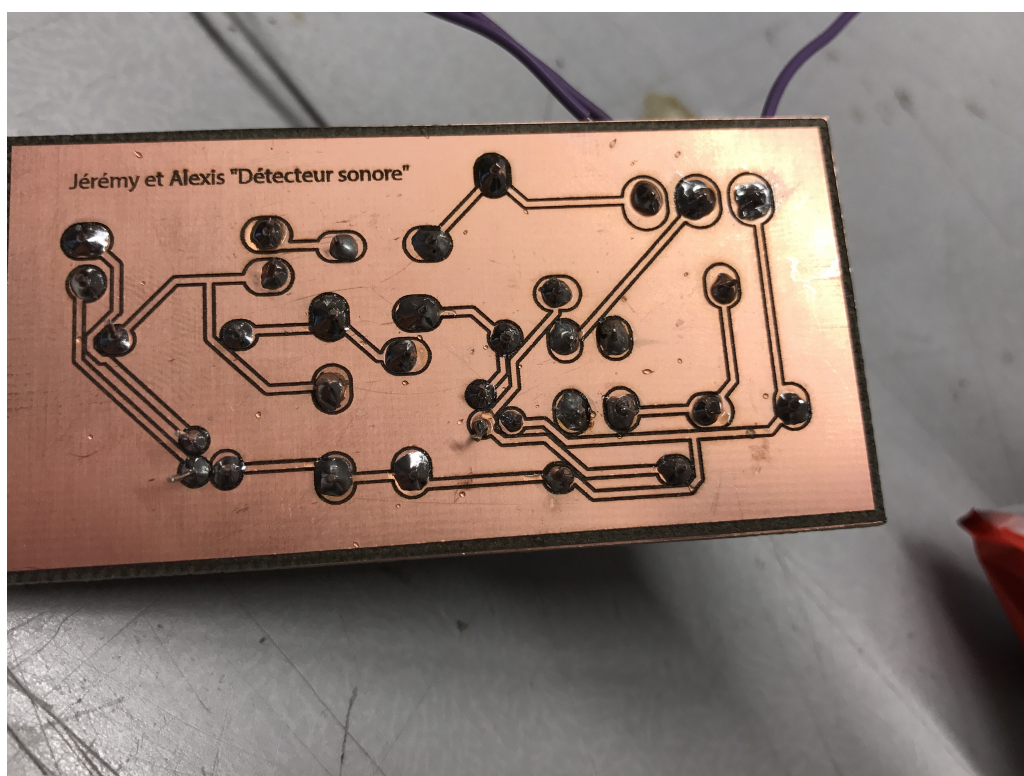


FIGURE 5.3 – Circuit vu de la face arrière avec les composants soudés

Chapitre 6

Amélioration

Pour améliorer le circuit, il faudrait remplacer le buzzer par un vrai réveille. Pour que l'on puisse retirer l'interrupteur et n'avoir plus qu'une seule source d'alimentation